Ver.2020-07-02 K-13835

TL4242 使用

定電流 LED ドライバ DIP 化キット

AE-TL4242

主な什様


TL4242 を使用した定電流 LED ドライバ DIP 化モジュールです。1 本の外付け抵抗で電流の設定が可能で、PWM 入力による調光と出力オフ時の消灯遅延時間の設定が可能です。

・入力電圧(推奨):4.5~42V ・出力電流(最大):500mA





回路図

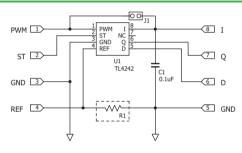

※ R1 は基板外に実装します。

パーツリスト・付属品

記号	定格(名称)	品名・備考
U1	TL4242	定電流 LED ドライバ IC
J1	ジャンパー	PWM 入力時オープン
-	細ピンヘッダ	必要なピン数に折って実装
-	説明書	本書
R1	R_REF	シャント抵抗(付属しません)
C1	0.1uF	チップ積層セラミックコンデンサ 1608 サイズ

※使用部品は変更となる場合が御座います。予めご了承ください。

電源電圧と外部抵抗の設定

入力電圧は LED の順方向電圧 (V_F) 、TL4242 のドロップ電圧 (Vdr) および基準電圧 (シャント抵抗両端電圧) の総和になります。従って下記の式により求めます。

LED の V_F の総和 + 0.35 + 0.177 = 入力電圧の下限 また LED に流す電流は下記の式により求めます。

基準電圧 (0.177V) / シャント抵抗 (Ω) = LED 電流 詳細は裏面とTL4242のデータシートをご確認ください。


ピンアサイン

名称	機能	備考(出荷時設定)
PWM	PWM 入力	非使用時はIピンに接続
ST	ステータス出力	プルアップ抵抗≧ 4.7k Ω
GND	電源-	-
REF	177mV	シャント抵抗 =0 ~ 10 Ω
D	出力 OFF 時遅延	非使用時オープン、最大 2.2uF
Q	電流出力	-
I	電源+	-

製作

付属のピンヘッダをはんだ付けします。付属品以外にも L型ピンヘッダやリードフレームに対応します。

寸法図

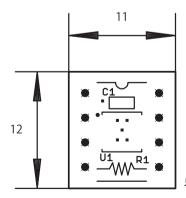

単位:mm

弊社通販サイトの本商品に関するページはこちらです。 http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-13835/

(株)秋月電子通商

REF[4] 端子と GND[3 または 5] 端子間に希望する電流に合わせて選定した抵抗器を取り付けます (右図の R_REF)。基板上のR1 部分に取り付けることもできますが、部品の足を通す穴は抵抗器の足で埋まってしまいますので、LED への配線は抵抗の足にはんだ付けする等でご対応ください (基板外に実装、配線してください)。


抵抗値の算出方法については、TL4242のデータシートまたは 前頁の「電源電圧と外部抵抗の設定」の項目をご覧ください。

外部でPWM制御をせず、常時出力とする場合は、J1(基板裏面、右写真)にはんだを盛り接続(ショート)します。

右図は順方向電圧 (V_F) が約 $2V \sim 3.5V$ の LED を 3 つ 50mA で点灯させる場合の接続例です。 $(R=V/I=0.177 \div 0.050=3.54 \rightarrow 3.6 \Omega$ を選定)

電源電圧と点灯させる LED の合計 VF との差が拡大したり、LED に流す電流を増加させると、モジュールがより発熱します。発熱に見合った適切な放熱対策を行ってください。

マイコン等で制御する場合には TL4242 のデータシートをご確認ください。

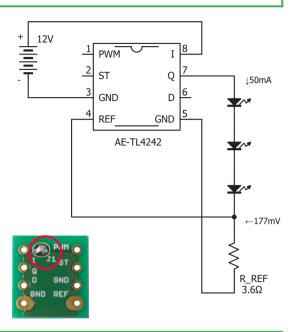


使用例

Arduino UNO を使用して PWM で調光する使用例です。スイッチを押すとゆっくり明るくなり、もう一度スイッチを押すとゆっくり暗くなり消灯します。電源は Arduino UNO の DC ジャックに DC9~12V を入力します。

■サンプルソース(Arduino スケッチ)

```
int LED = 11; int SW = 14; int val = HIGH;
void setup() {
 pinMode(LED, OUTPUT);
 pinMode(SW, INPUT_PULLUP);
void loop() {
 while(val == HIGH){
   val = digitalRead(SW);
 for(int i=0; i <= 200; i++){
   analogWrite(LED, i);
   delay(2);
 while(val == LOW){
   val = digitalRead(SW);
 while(val == HIGH){
   val = digitalRead(SW);
 for(int i=200; i >= 0; i--){
   analogWrite(LED, i);
   delay(1);
 while(val == LOW){
   val = digitalRead(SW);
 }
```

■接続例

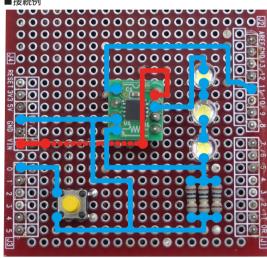

※ AE-TL4242 裏面の J1 はオープンのままにします。

■使用部品

名称	値・品番	数量	通販コード
抵抗	10 Ω	3本	R-07795
タクトスイッチ	-	1個	P-03650
Arduino シールド基板	-	1枚	P-09624
LED	白色	3個	I-04764
LEDドライバモジュール	AE-TL4242	1個	K-13835
ピンヘッダ 1 × 40P	-	1本	C-00167

- ※使用部品は予告なく終売となる場合が御座います。
- ※部品の代替、変更等のご案内は承っておりません。

詳細な資料は弊社通販サイトに掲載されています。